# Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών (ΕCE 232) Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024

## Εργαστήριο 4

## 1. Στόχοι των επόμενων εργαστηρίων

Ο στόχος των επόμενων εργαστηρίων του μαθήματος της Οργάνωσης είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και η επαλήθευση μέσω προσομοίωσης (simulation) μιας αρχιτεκτονικής που υλοποιεί ένα υποσύνολο των εντολών MIPS. Συγκεκριμένα, τα εργαστήρια θα υλοποιήσουν σταδιακά έναν επεξεργαστή MIPS ενός κύκλου και στην συνέχεια θα επεκτείνουν την αρχιτεκτονική πολλαπλών κύκλων με 5 στάδια διοχέτευσης (pipeline stages) με νέες εντολές.

Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσετε την γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog, και μια βιβλιοθήκη μονάδων (components). Η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει και όλες τις απαραίτητες μονάδες για την υλοποίηση του τμήματος δεδομένων του επεξεργαστή, και συγκεκριμένα Μνήμη (memory), Αρχείο Καταχωρητών (Register File), και Αριθμητική-Λογική Μονάδα (ALU).

## 2. Υλοποίηση βασικών μονάδων του ΜΙΡS

Για εξάσκηση σε σχεδιασμό hardware με την Verilog θα ξεκινήσετε την δημιουργία της βιβλιοθήκης έτοιμων μονάδων υλοποιώντας 2 βασικές μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στην υλοποίηση του MIPS.

#### a. Αριθμητική Λογική Μονάδα - ALU

module ALU (out, zero, inA, inB, op);

Αριθμητική/λογική μονάδα για χρήση με εντολές MIPS. Εκτελεί πρόσθεση ή αφαίρεση ακεραίων (με την χρήση συμπληρώματος ως προς δύο, 2's complement), την πράξη Set On Less (slt) και τις λογικές πράξεις AND/OR/NOR.

#### Παράμετροι - Θύρες:

N: Παράμετρος: το πλάτος της Αριθμητικής, Λογικής μονάδας σε bits.

out: Output (N bits): έξοδος δεδομένων.

**zero**: Output (1 bit): 1 όταν η έξοδος out είναι 0.

in A: Input (N bits): πρώτη είσοδος δεδομένων.

inB: Είσοδος (N bits): δεύτερη είσοδος δεδομένων

**Op**: Είσοδος (4 bits): είσοδος επιλογής πράξης. Οι παρακάτω αριθμοί είναι εκφρασμένοι στο δεκαδικό σύστημα.

- 0 bitwise AND: out = inA & inB.
- 1 bitwise OR: out =  $inA \mid inB$ .
- $2 \pi ρ \acute{o} σ θ ε σ η$ : out = inA + inB.
- 6 agairest: out = inA inB
- 7 Set On Less Than: out = ((inA < inB)?1:0)
- 12 NOR: out =  $\sim$ ( inA | inB).

```
Παράδειγμα χρήσης ALU των 32 bits:

ALU # (parameter N=32) ALUInst (ALUOut, Zero, ALUinA, ALUinB, ALUop);
```

Μην ξεχάσετε να ορίσετε την έξοδο **out** του module σε περίπτωση που η είσοδος **Op** πάρει κάποια τιμή που δεν βρίσκεται στον παραπάνω πίνακα. Σε αυτήν την περίπτωση η έξοδος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, don't care X.

```
b. Αρχείο Καταχωρητών – Register File
```

```
module RegFile (clock, reset, raA, raB, wa, wen, wd, rdA, rdB)
```

Αρχείο 32 Καταχωρητών, μεγέθους 32-bit έκαστος, με δυο θύρες ανάγνωσης και μια εγγραφής.

Οι είσοδοι clock και reset θα πρέπει να εμφανίζονται σε όλα τα ακολουθιακά κυκλώματα όπως Flip-Flops, Καταχωρητές, Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων (Finite State Machines, FSMs), κοκ. Το ρολόι σε ακολουθιακά κυκλώματα αποτελεί τον τρόπο χρονισμού του κυκλώματος έτσι ώστε οτιδήποτε αλλαγές συμβαίνουν στο κύκλωμα να γίνονται μόνο την χρονική στιγμή κατά την οποία το ρολόι αλλάζει τιμή. Στην περίπτωση αυτή το κύκλωμα ονομάζεται ακμοπυροδότητο (edge-triggered), και όταν η αλλαγή στην έξοδο του κυκλώματος γίνεται κατά την μετάβαση του ρολογιού από 0 σε 1 ονομάζεται θετικά ακμοπυροδότητο (positive edge-triggered). Όταν η αλλαγή στην έξοδο του κυκλώματος γίνεται όταν το ρολόι αλλάζει από 1 σε 0, το κύκλωμα ονομάζεται αρνητικά ακμοπυροδότητο (negative edge-triggered). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που θα εξετάσουμε το ακολουθιακό κύκλωμα είναι θετικά ακμοπυροδότητο. Τυχόν εξαιρέσεις θα επισημαίνονται ανά περίπτωση.

Το ασύγχρονο reset προκαλεί την **άμεση** μετάβαση των Flip-Flops του ακολουθιακού κυκλώματος σε μια γνωστή αρχική κατάσταση (συνήθως 0), χωρίς να περιμένουμε την ακμή του ρολογιού. Για όσον χρονικό διάστημα το reset είναι 0 (active), όλοι οι καταχωρητές παραμένουν στο 0, ανεξάρτητα από τις ακμές του ρολογιού (reset is active low). Η κανονική λειτουργία του κυκλώματος αρχίζει όταν το reset γίνει inactive, ανεβεί δηλαδή στην τιμή 1.

#### Θύρες:

**clock:** Είσοδος. Ρολόι συγχρονισμού. Όλες οι εγγραφές σε καταχωρητές θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην <u>αρνητική ακμή</u> του ρολογιού (negative edge).

reset: Είσοδος. Ασύγχρονο reset. Active low.

raA: Είσοδος (5 bits): διεύθυνση καταχωρητή προς ανάγνωση από την πρώτη θύρα.

raB: Είσοδος (5 bits): διεύθυνση καταχωρητή προς ανάγνωση από την δεύτερη θύρα.

wa: Είσοδος (5 bits): διεύθυνση εγγραφής.

wen: Είσοδος (1 bit): enable signal γιά εγγραφή δεδομένων.

wd: Είσοδος (32 bits): είσοδος δεδομένων προς εγγραφή.

rdA: Εξοδος (32 bits): έξοδος δεδομένων ανάγνωσης της πρώτης θύρας.

rdB: Εξοδος (32 bits): έξοδος δεδομένων ανάγνωσης της δεύτερης θύρας.

Το Αρχείο Καταχωρητών έχει ασύγχρονη προσπέλαση για ανάγνωση (read), όπου μετά την εφαρμογή του αριθμού του καταχωρητή (raA και raB) εμφανίζονται τα δεδομένα. Για την εγγραφή (write) στο Αρχείο Καταχωρητών χρειάζεται εκτός από τον αριθμό του καταχωρητή wa και την είσοδο δεδομένων wd, το σήμα enable wen και η αρνητική ακμή του ρολογιού clock. Επίσης το reset πρέπει να είναι 1 (inactive).

#### Εγγραφή στο Αρχείο Καταχωρητών

Η εγγραφή γίνεται βάση του σήματος wen, με την ακόλουθη διαδικασία:

- Το wen γίνεται 1.
- Η διεύθυνση εγγραφής, wa, και τα δεδομένα, wd, πρέπει να είναι ήδη σταθερά.
- ο Το ρολόι μεταβαίνει από 1 σε 0 (αρνητική ακμοπυροδότηση).

#### Ανάγνωση από το Αρχείο Καταχωρητών

Η ανάγνωση γίνεται μόνο βάση της διεύθυνσης του καταχωρητή, χωρίς δηλαδή σήμα ενεργοποίησης της ανάγνωσης.

Κανονικά, σε ένα πραγματικό σύστημα, οι καταχωρητές θα πρέπει να αρχικοποιούνται μέσω του κώδικα μηχανής του προγράμματος. Για αυτό το εργαστήριο, οι καταχωρητές αρχικοποιούνται από το testbench όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο.

## αιασύνδεση των δύο στοιχείων

Το τελευταίο τμήμα του εργαστηρίου σας ζητάει να συνδέσετε την ΑLU και το αρχείο καταχωρητών ως εξής:

- οι δύο είσοδοι της ALU (in και in B) θα πρέπει να συνδεθούν με τις δύο εξόδους δεδομένων ανάγνωσης του αρχείου καταχωρητών,
- η έξοδος της ALU (out) θα πρέπει να συνδεθεί με την είσοδο δεδομένων εγγραφής του αρχείου καταχωρητών,
- τα υπόλοιπα σήματα (op, wen, ...) θα θέτονται από το testbench.

Με άλλα λόγια το αρχείο καταχωρητών τροφοδοτεί την ALU με εισόδους (operands) και δέχεται πίσω το αποτέλεσμα των πράξεων της ALU.

## 3. Προσομοίωση για Επαλήθευση Ορθής Λειτουργίας

Για την επαλήθευση του τμήματος δεδομένων του επεξεργαστή παρέχετε ένα πρότυπο σκελετού πλαισίου δοκιμής, το οποίο θα πρέπει να τροποποιήσετε (αρχείο testbench.ν). Στο πρότυπο αυτό αρχείο εμπεριέχονται οδηγίες για την εμφάνιση της μονάδας του επεξεργαστή, την αρχικοποίηση του καταχωρητή, τον ορισμό του ρολογιού και την εφαρμογή των σημάτων ελέγχου ανά κύκλο. Η αρχικοποίηση του αρχείου καταχωρητών θα γίνει με απευθείας ανάθεση της τιμής σε κάθε καταχωρητή.

Για την επαλήθευση του κυκλώματος σας, σας προτείνεται να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο κυματομορφών, ή και τις εντολές **\$display**, και **\$monitor** της Verilog, οι οποίες εμφανίζουν ή παρακολουθούν ενεργά την τιμή των σημάτων αντίστοιχα. Έτσι, μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις εξόδους του τμήματος δεδομένων του επεξεργαστή, ενώ μετά από κάθε εντολή σας προτείνεται να τυπώνετε τις τιμές των καταχωρητών. Για παράδειγμα αν θέλουμε να τυπώσουμε τον καταχωρητή 2, μέσω της εντολής \$display:

```
$display("Register %d : %x", i, regs.data[i]);
```

Όπου σε αυτό το παράδειγμα, regs είναι το όνομα της εμφάνισης του τμήματος δεδομένων του επεξεργαστή, registerfile είναι η εμφάνιση του αρχείου καταχωρητών μέσα στο testbench, και data[i] είναι η i λέξη στον εσωτερικό πίνακα των καταχωρητών στην  $\beta$ ιβλιοθήκη (0 < i < 3I).

Για να ελέγξετε την σωστή λειτουργία του κυκλώματός σας θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα for-loop στο testbench το οποίο θα διαπερνάει όλους τους καταχωρητές και θα εκτελεί διαφορετικές πράξεις στην ALU. Δεν ψάχνουμε για κάτι συγκεκριμένο στο testbench, απλά

έναν τρόπο για να ελέγξετε όσο το δυνατόν περισσότερες λειτουργίες του register file και της ALU.

## 4. Λογισμικό ανάπτυξης και προσομοίωσης hardware

Το Icarus iverilog είναι ένα open-source λογισμικό προσομοίωσης κυκλωμάτων που υποστηρίζει την Γλώσσα Περιγραφής Υλικού (Hardware Description Language) Verilog. Το iverilog θα είναι χρήσιμο για τις ασκήσεις που αφορούν την υλοποίηση, προσομοίωσης και επαλήθευση λειτουργίας επεξεργαστή τύπου MIPS στο υλικό σε γλώσσα Verilog. Το λογισμικό υποστηρίζει πλατφόρμες Linux και Windows και είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές Linux του τμήματος. Θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση και την λειτουργικότητα του iverilog καθώς και του GTKWave που είναι ένα εργαλείο προβολής κυματομορφών στο iverilog user guide που σας έχουμε δώσει.